

SINTESIS DE REDES ACTIVAS



Trabajo Practico N°2

AO REAL: Errores

Síntesis de Redes Activas - 2024

Integrantes

Cesana Andres Agustin
Pieckenstainer Mateo
Ricci Matias Agustin
Trucchi Genaro

Profesores adjuntos

Dr. Ing. Pablo A. Ferreyra
Ing. César Reale

Índice

1. Consigna	1
1.1. Objetivos	1
2. Circuito I: Sumador Inversor	2
2.1. Requisitos	2
3. Análisis teórico	3
3.1. Ganancia ideal en banda de paso	3
3.2. Errores en DC	3
3.2.1. Error por tensión de offset, v_{os}	3
3.2.2. Error por corrientes de bias, I_{os}	3
3.2.3. Error por $A_d < \infty$	4
3.2.4. Error por $RRMC < \infty$	4
3.3. Errores en AC	5
3.3.1. Ancho de banda a plena potencia	5
3.3.2. Ancho de banda de pequeña señal	5
3.3.3. Error vectorial	5
4. Caso de estudio para $R_i = 50[\Omega]$	7
4.1. Diseño de la etapa.	7
4.2. Cálculo de errores.	7
4.2.1. Errores en DC.	7
4.2.2. Errores en AC.	7
4.3. Simulaciones.	8
5. Caso de estudio para $R_i = 100[k\Omega]$	11
5.1. Diseño de la etapa.	11
5.1.1. Red T.	11
5.2. Cálculo de errores.	12
5.2.1. Errores en DC.	12
5.2.2. Errores en AC.	13
5.3. Simulaciones.	13

1. Consigna

1.1. Objetivos

Introducir al estudiante en el diseño, armado, medición y análisis de circuitos amplificadores lineales, teniendo en cuenta las fuentes de error del AO real, y como se relacionan con las condiciones de entorno del circuito. En este caso se realiza mediante la implementación de un circuito sumador

Los errores sobre los cuales se realiza el análisis son:

- **Errores en DC:**

1. Error de tensión, v_{os} .
2. Error de corriente, I_{os} .
3. Error por $A_d < \infty$.
4. Error por $RRMC < \infty$.

- **Errores en AC:**

1. Error vectorial.
2. Ancho de banda a plena potencia.
3. Ancho de banda para pequeña señal.

Para cada circuito, se realizará un análisis teórico, simulaciones y mediciones experimentales. Finalmente, se van a comparar los datos obtenidos en cada etapa.

2. Circuito I: Sumador Inversor

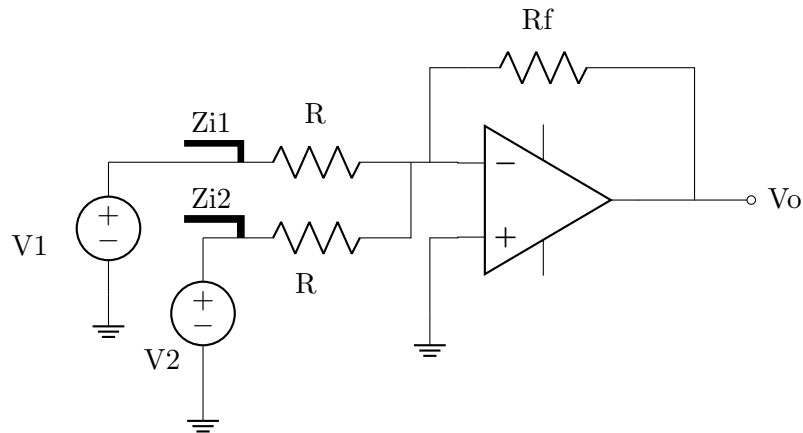


Figura 1: Circuito propuesto

2.1. Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se empleará un circuito sumador inversor utilizando el amplificador operacional *LM324*. El circuito debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- $V_{cc} = 10[V]$ y $V_{ss} = -10[V]$
- $A_{v|v_1} = 30$, $A_{v|v_2} = 30$
- $R_i \ll Z_{i1}$, $R_i \ll Z_{i2}$
- Emplear resistencias menores a $10[M\Omega]$

3. Análisis teórico

A continuación se obtienen las ecuaciones pertinentes para el cálculo de errores.

3.1. Ganancia ideal en banda de paso

Pasivando V_2

$$V_O|_{V_2=0} = -\frac{R_f}{R}$$

Pasivando V_1

$$V_O|_{V_1=0} = -\frac{R_f}{R}$$

$$\boxed{V_O = A_1 \cdot v_1 + A_2 \cdot v_2}$$

reemplazando con $A_1 = A_2 = -\frac{R_f}{R}$

$$\boxed{V_O = -\frac{R_f}{R} \cdot (v_1 + v_2)}$$

3.2. Errores en DC

Del circuito general, pasivando las entradas, se calcula la ganancia de lazo.

$$\boxed{T(S) = -\frac{R}{R + 2R_f} \cdot A_d(S)}$$

Para obtener las ecuaciones que describen cada error se emplea la ecuación de *Blackman* y se suponen el resto de las características del amplificador ideal a excepción de la de interés.

3.2.1. Error por tensión de offset, v_{os}

El error por tensión de offset se estima colocando en la entrada no inversora una fuente de tensión continua de valor v_{os}

$$\boxed{\frac{V_O}{V_{os}} = 1 + \frac{R_f}{R_p}}$$

donde $R_p = \frac{R}{2}$; reemplazando

$$\boxed{V_O = (1 + 2 \cdot \frac{R_f}{R}) \cdot v_{os}}$$

3.2.2. Error por corrientes de bias, I_{os}

Debido a que no hay una resistencia asociada a la entrada no inversora la corriente I_p^+ no produce error, en consecuencia el error en la salida solo está definido por I_p^-

$$\boxed{\frac{V_O}{V^-} = \frac{R + 2R_f}{R}}$$

Donde $V^- = I_p^- \cdot R_p$, $R_p = \frac{R_f \cdot R}{2R_f + R}$, por lo que resulta,

$$\boxed{V_O(I_p^-) = -I_p \cdot R_f}$$

3.2.3. Error por $A_d < \infty$

La ganancia real de un amplificador puede definirse como:

$$A_v(s) = \frac{A_{vfi}}{1 - \frac{1}{T(s)}}$$

Donde:

- A_{vfi} : ganancia ideal para la configuración seleccionada.
- $T(s)$: ganancia de lazo.

Si $A_d(s) \rightarrow \infty$ entonces $T(s) \rightarrow \infty$ por lo que el error para $A_d(s) < \infty$ como:

$$\epsilon_{G0} = \frac{1}{T_O}$$

Luego,

$$\begin{aligned} A_{vf}(s) &= \frac{A_{vfi}}{1 + \epsilon_G(s)} \\ A_{vf}(0) &= \frac{A_{vfi}}{1 + \epsilon_G(0)} \\ A_{vf}(0) &= A_{vfi}(1 - \epsilon_G(0)) \end{aligned}$$

Despejando $\epsilon_G(0)$ y reordenando,

$$\Delta V_0 = \epsilon_G(0) \cdot V_{0i}$$

De la ecuación anterior se tiene que el máximo error sucede cuando $V_{0i} = FS$,

$$\Delta V_{0,max}(A_d < \infty) = \epsilon_G(0) \cdot FS = \frac{FS}{T_O}$$

3.2.4. Error por $RRMC < \infty$

Debido a que la entrada no inversora está conectada a masa el error producido por $RRMC < \infty$ resulta despreciable ya que la tensión común es mínima.

3.3. Errores en AC

Para el análisis en AC se debe contemplar la expresión que define el comportamiento de la ganancia del amplificador en función de la frecuencia.

$$A_{vf}(s) = \frac{A_{vf}(0)}{(1 + \frac{s}{\omega_H})}$$

3.3.1. Ancho de banda a plena potencia

Se define como la máxima frecuencia que puede presentar la señal de entrada para ser reproducida en la salida sin distorsión,

$$\omega_{HP} = \frac{SR}{V_{pp}}$$

de donde,

- SR : Slew-Rate.
- V_{pp} : Tensión pico a pico máxima.

3.3.2. Ancho de banda de pequeña señal

Se define así al punto donde la ganancia cae $-3dB$ respecto al valor en la banda de paso. Del producto GBW se obtiene,

$$\omega_H \cdot A_{vf} = \omega_T$$

$$\omega_H = \frac{\omega_T}{A_{vf}}$$

3.3.3. Error vectorial

Se define como la diferencia entre la ganancia ideal y la real:

$$E_v = A_{vfi} - A_{vf}(s)$$

Dado que el resultado lo conforma un vector se puede dividir en *error de ganancia* y *error de fase*.

Error de ganancia Se define de esta manera a la diferencia entre los módulos real e ideal. Normalizando la ecuación para el error vectorial en función de A_{vfi} :

$$e_v = |1| - \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_H}}$$
$$e_v = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega}{\omega_H}^2}}$$

Se puede aproximar a:

$$e_v = 1 - \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_H^2}}$$

Error de fase Es la diferencia entre las fases de la ganancia ideal y la ganancia real:

$$\Phi_v = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right) + \frac{\pi}{2}$$

4. Caso de estudio para $R_i = 50[\Omega]$

4.1. Diseño de la etapa.

Entre los requisitos de diseño mencionados se solicita que la impedancia de entrada no cargue a la fuente, que se trabaje con resistencias menores a $1[M\Omega]$ y que la ganancia para cada fuente sea de 30 veces.

A partir de dichas especificaciones se obtiene:

$$R_i = 50[\Omega] \longrightarrow Z_{i1,2} \geq 10R_i$$

donde $Z_{i1,2} = R$.

Tomando $R = 1[k\Omega]$ y recordando que $A_{v1,2}(0) = 30$

$$\frac{R_f}{R} = 30 \longrightarrow R_f = 30[k\Omega]$$

4.2. Cálculo de errores.

A partir de las características eléctricas del *LM324* se calculan los respectivos errores.

4.2.1. Errores en DC.

$$\Delta V_O(v_{os}) = \left(1 + 2\frac{R_f}{R}\right) \cdot v_{os} = 61v_{os} = 61 \cdot 2[mV] = 122[mV]$$

$$\Delta V_O(I_{os}) = -R_f \cdot I_p^- = 30[k\Omega] \cdot I_p^- = 30[k\Omega] \cdot 45[\mu A] = 1350[\mu V]$$

$$\Delta V_O(A_d < \infty) = \frac{FS}{T_O} = \frac{10[V]}{1640} = 6.1[mV]$$

$$\Delta V_O(RRMC < \infty) = 0[V]$$

4.2.2. Errores en AC.

Ancho de banda de plena potencia.

$$f_{HP} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{pp}} = \frac{0.5 \left[\frac{V}{\mu S}\right]}{2\pi \cdot 10[V]} = 8[kHz]$$

Ancho de banda de pequeña señal.

$$f_{HP} = k \cdot f_T = \frac{R}{R + 2R_f} \cdot f_T = 16.4[kHz]$$

Error vectorial.

f.h	Avf		Error Vectorial	
	Modulo	Fase (°)	Modulo	Fase(°)
0,1	0,995	-5,713	0,005	84,287
0,2	0,981	-11,316	0,019	78,684
0,3	0,958	-16,708	0,042	73,292
0,4	0,928	-21,812	0,072	68,188
0,5	0,894	-26,579	0,106	63,421
0,6	0,857	-30,979	0,143	59,021
0,7	0,819	-35,01	0,181	54,99
0,8	0,781	-38,679	0,219	51,321
0,9	0,743	-42,01	0,257	47,991
1	0,707	-45,023	0,293	44,977

Cuadro 1: Error vectorial

4.3. Simulaciones.

Realizamos las mediciones del primer caso para el siguiente circuito simulado en LTSpice:

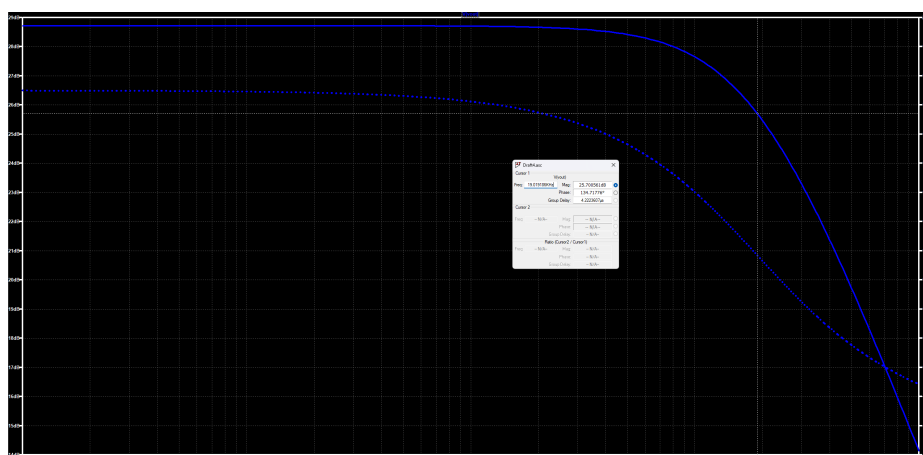


Figura 3: Diagrama de Bode

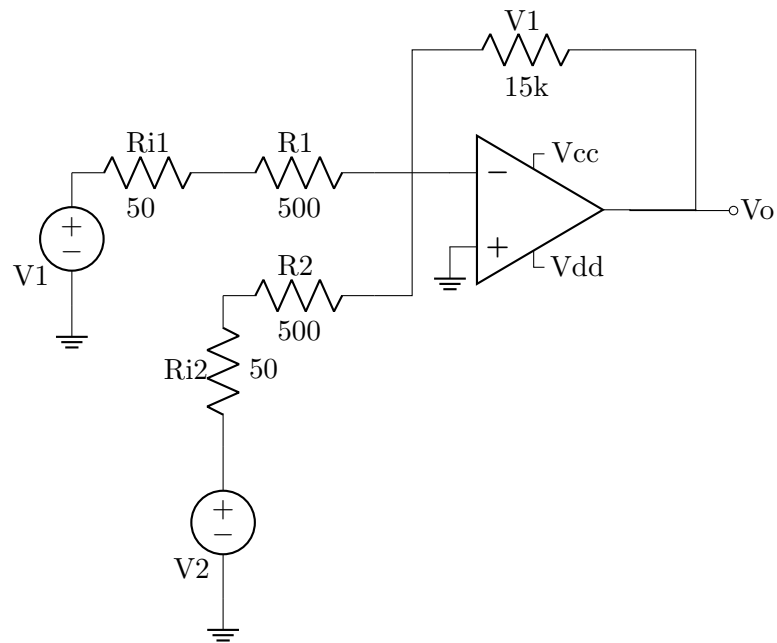


Figura 2: Circuito simulado

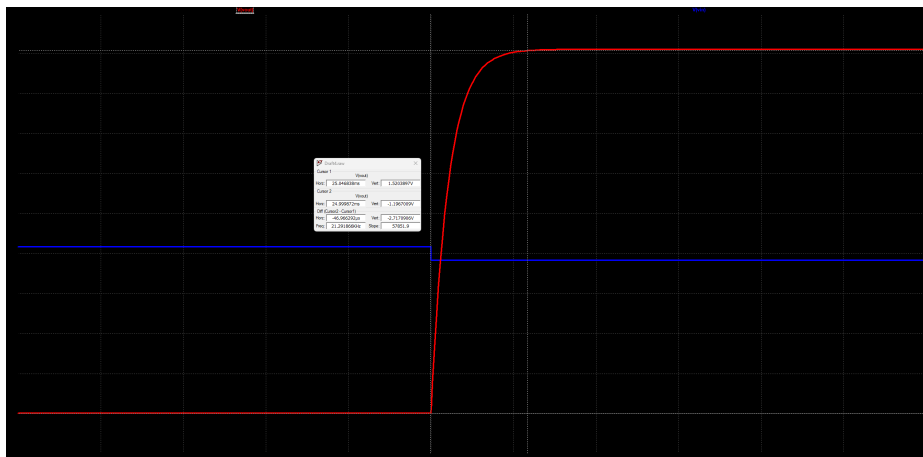


Figura 4: Slew Rate

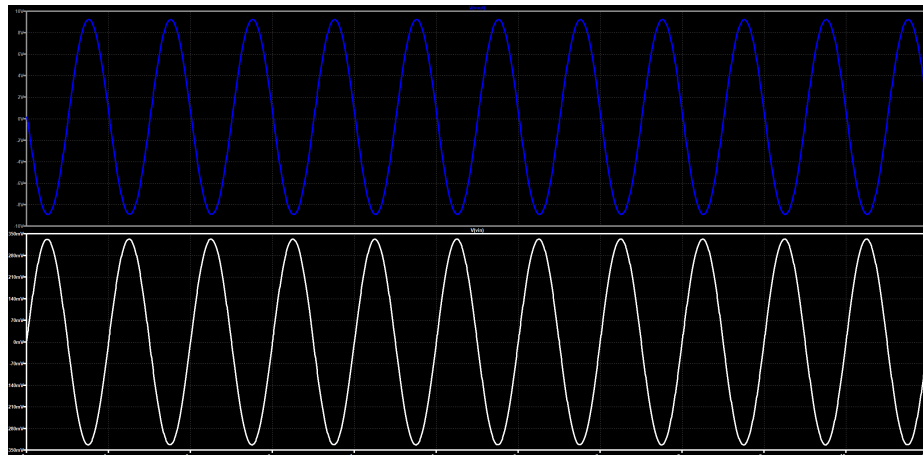


Figura 5: Factor de amplificación, $A_v = 30$

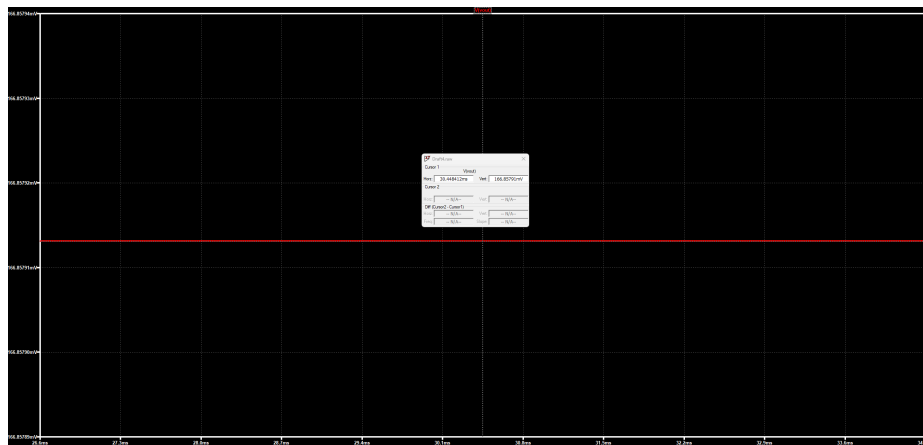


Figura 6: $V_{out}(I_{os})$

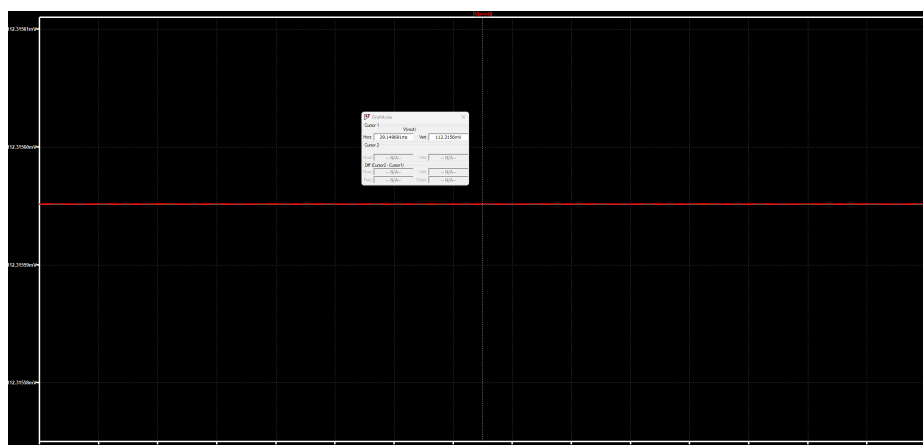


Figura 7: $V_{out}(V_{os})$

5. Caso de estudio para $R_i = 100[k\Omega]$

5.1. Diseño de la etapa.

Para este segundo caso, se deben cumplir los mismos requisitos del circuito anterior.

A partir de dichas especificaciones se obtiene:

$$R_i = 100k[\Omega] \longrightarrow Z_{i1,2} \geq 10R_i = 1[M\Omega]$$

donde $Z_{i1,2} = R$.

Como el valor obtenido es el límite máximo admitido se toma $R = 1[M\Omega]$. Si $A_{v1,2}(0) = 30$

$$\frac{R_f}{R} = 30 \longrightarrow R_f = 30[M\Omega]$$

En este caso $R_f \gg 10[M\Omega]$ razón por la cual se hace uso de una red T para cumplir con las especificaciones solicitadas.

5.1.1. Red T.

Para el diseño de la red T se debe tener en cuenta la relación entre V_O y la corriente de alimentación i_f que pasa por la resistencia R_1 .

Suponiendo la entrada inversora a masa,

$$\begin{aligned} i_f &= \frac{V_O}{R_2 + R_1 || R_3} \cdot R_1 || R_3 \cdot \frac{1}{R_1} \\ i_f &= \frac{R_3}{R_2 \cdot R_1 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1} \cdot V_O \\ \frac{V_O}{i_f} &= \frac{R_2 \cdot R_1}{R_3} + R_2 + R_1 \end{aligned}$$


Si $\frac{V_O}{i_f} = R_f$,

$$R_f = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_3} + R_2 + R_1$$

Tomando $R_1 = 100[k\Omega]$ y $R_2 = 330[k\Omega]$, valores comerciales, con $R_f = 30[M\Omega]$,

$$R_3 = 1.1k[\Omega]$$

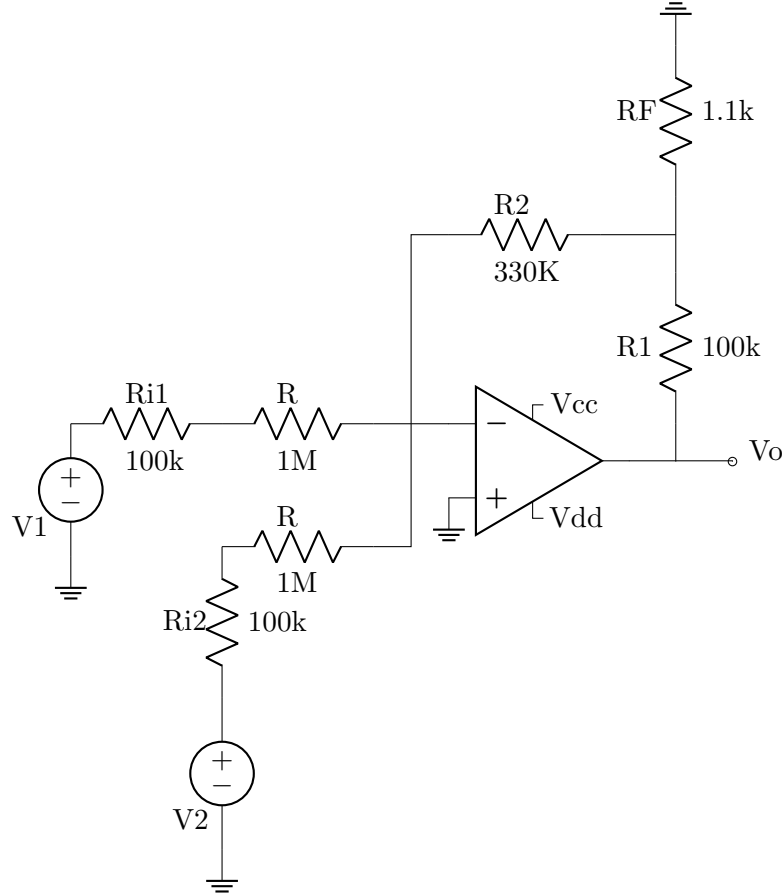De esta manera se logran satisfacer todas las especificaciones.



5.2. Cálculo de errores.

Con la incorporación de la red T la ganancia de lazo cambia a:

$$T = -\frac{1}{2} \cdot \frac{A_d \cdot R \cdot R_3}{\left(R_1 + \frac{R}{2}\right) \cdot (R_2 + R_3)}$$

5.2.1. Errores en DC.

$$\Delta V_O(v_{os}) = 2 \cdot \left(\frac{\left(R_1 + \frac{R}{2}\right) \cdot (R_2 + R_3)}{R \cdot R_3} \right) \cdot v_{os} = 355 v_{os} = 355 \cdot 2[mV] = 710[mV]$$

$$\Delta V_O(I_{os}) = -R_f \cdot I_p^- = 30[M\Omega] \cdot I_p^- = 30[M\Omega] \cdot 45[\mu A] = 1.350[V]$$

$$\Delta V_O(A_d < \infty) = \frac{FS}{T_O} = \frac{10[V]}{280} = 35,7[mV]$$

$$\Delta V_O(RRMC < \infty) = 0[V]$$

El error total resulta:

$$\Delta V_o = 2,1[V]$$

5.2.2. Errores en AC.

Ancho de banda de plena potencia.

$$f_{HP} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{pp}} = \frac{0,5 \left[\frac{V}{uS} \right]}{2\pi \cdot 10[V]} = 8[kHz]$$

Ancho de banda de pequeña señal.

$$f_{HP} = k \cdot f_T = \frac{f_T}{A_{vfi}} = 33,3[kHz]$$

Debido a que el amplificador utilizado en la simulación es de segundo orden, es decir tiene un polo que no permite que el ancho de banda llegue al calculado, sino que provoca la caída de $3dB$ en $6[kHz]$ es necesario recalcular para los $6[kHz]$:

Error vectorial.

f.h	Avf		Error Vectorial	
	Modulo	Fase (°)	Modulo	Fase(°)
0,1	0,995	-5,713	0,005	84,287
0,2	0,981	-11,316	0,019	78,684
0,3	0,958	-16,708	0,042	73,292
0,4	0,928	-21,812	0,072	68,188
0,5	0,894	-26,579	0,106	63,421
0,6	0,857	-30,979	0,143	59,021
0,7	0,819	-35,01	0,181	54,99
0,8	0,781	-38,679	0,219	51,321
0,9	0,743	-42,01	0,257	47,991
1	0,707	-45,023	0,293	44,977

Cuadro 2: Error vectorial

5.3. Simulaciones.

A continuación se adjuntan las simulaciones para el circuito bajo estudio

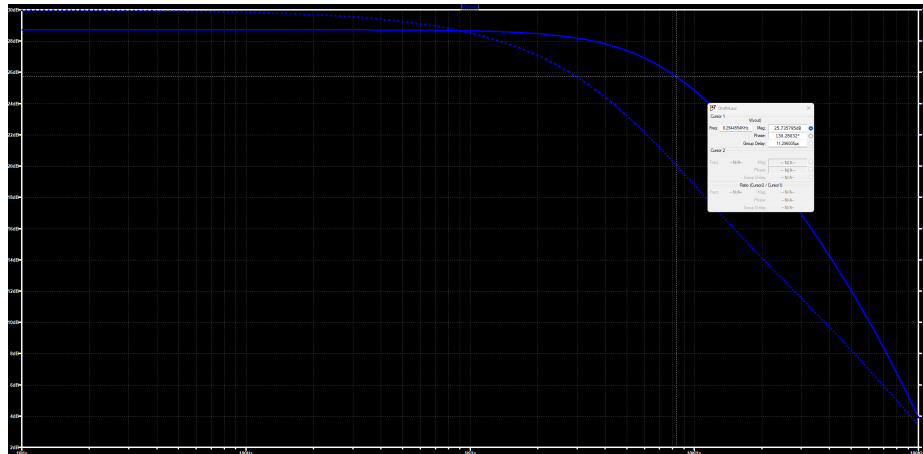


Figura 8: Barrido en frecuencia, hasta $100kHz$

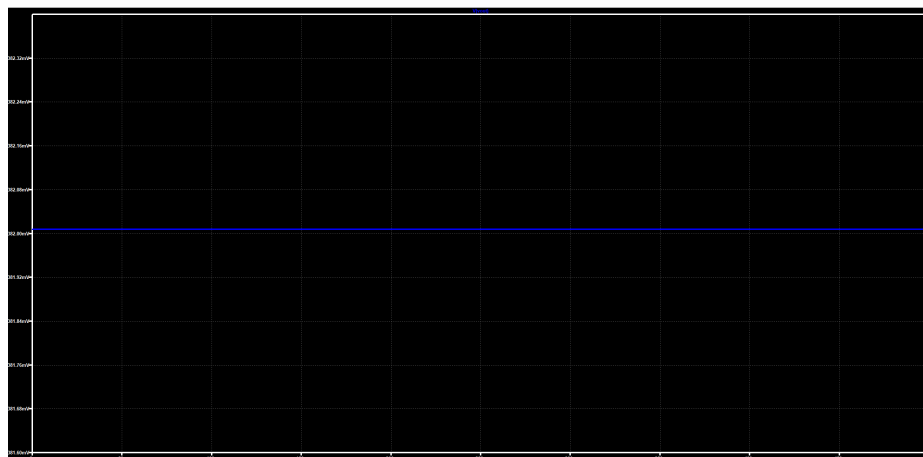


Figura 9: $V_{out}(V_{os})$